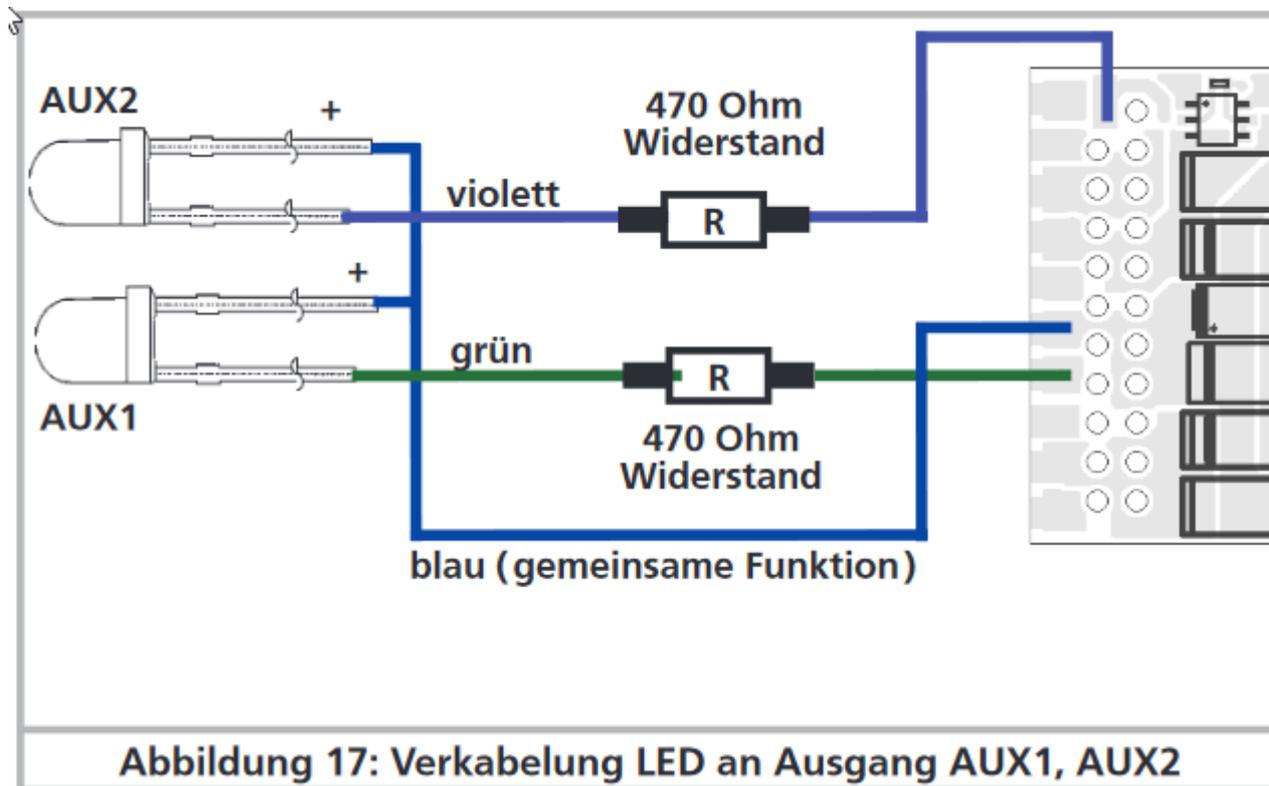
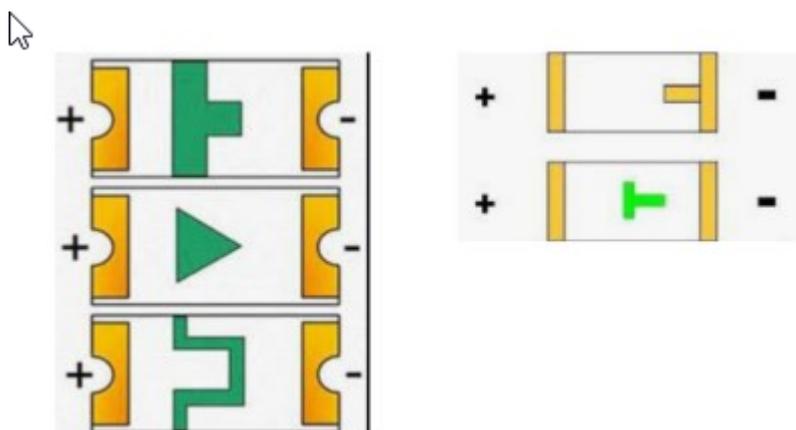


# Anschluss LEDs an ESU Decoder

LEDs an ESU Decoder anzuschließen kann etwas verwirrend sein, denn sie haben, wie auch unsere Signal- und Weichendecoder, einen gemeinsamen Plus-Pol (blaues Kabel am Decoder) und werden gegen Masse geschaltet.



Bei SMD-LEDs wird also wie folgt angeschlossen:



Das blaue Kabel (Plus-Pol) wird an die Plus-Seite der LEDs angeschlossen. Diese können parallel verdrahtet werden.

From:

<https://www.modellbahn-doku.de/> - **Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://www.modellbahn-doku.de/elektronik/anschluss-leds-an-esu-decoder>



Last update: **28.01.2023 11:18**